
 


1) Experiment number 3:



Diagram NOT GATE

Input	Output
A	$Y = A'$
0	1
1	0

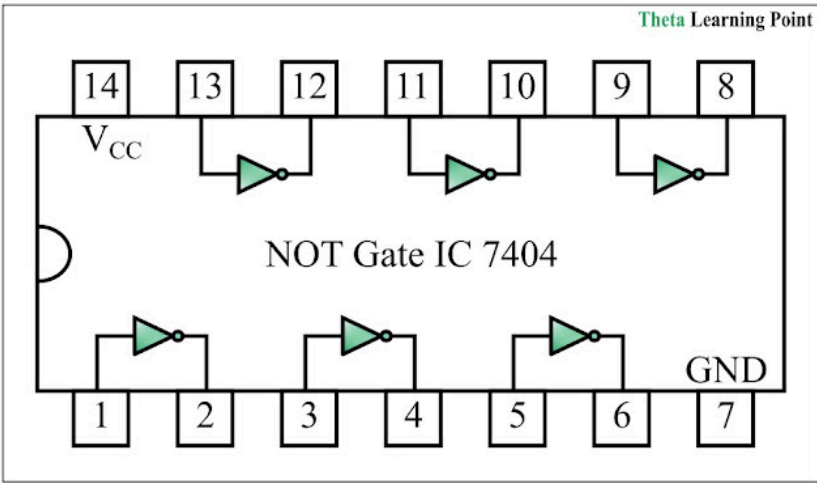

AND GATE


Input	Input	Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  


OR GATE

A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Truth Table

 



**7432 Quad 2 input
OR Gates**

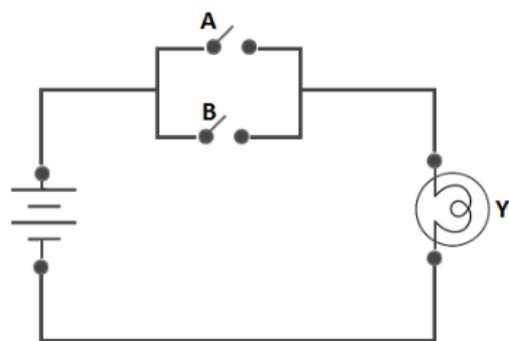


Electrical Circuit

NAND GATE

Input	Input	Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  


NOR GATE

 


7402 Quad 2 input

A	B	Output
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

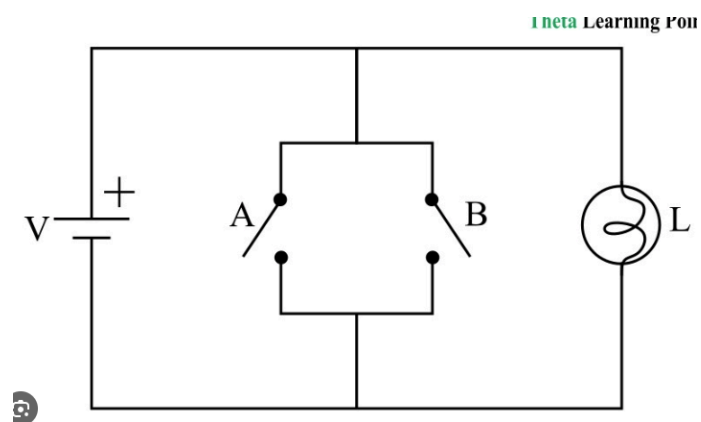


XOR GATE


A	B	Output
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

 


7486 Quad 2 input
XOR Gates

 

2) Experiment number 6

 

3) Experiment number 7

 

4) Experiment number 9

